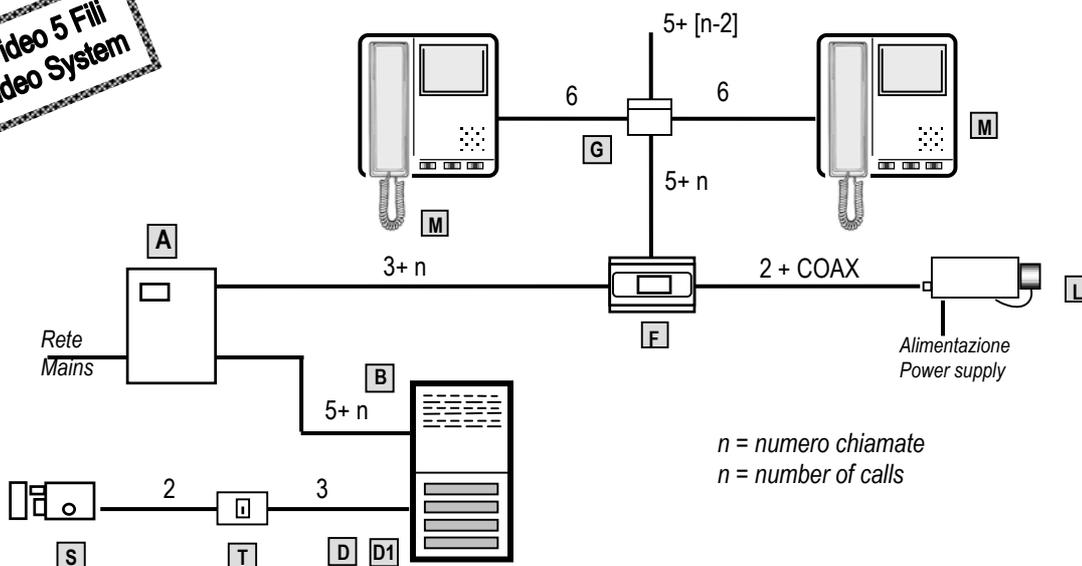


# IMPIANTO VIDEOCITOFONICO CON TELECAMERA SEPARATA, UNA COLONNA VIDEO DOOR PHONES SYSTEM WITH SEPARATE CAMERA, 1 RISER

Schema / Diagram n. 175 940 32

**Sistema Video 5 Fili**  
**5-wires Video System**



$n = \text{numero chiamate}$   
 $n = \text{number of calls}$

## DESCRIZIONE IMPIANTO

La tipologia dell'impianto si adatta ad una struttura di medie dimensioni con un ingresso video a telecamera staccata e posto esterno citofonico con una colonna montante.

Quando un visitatore, premendo un pulsante, invia la chiamata "elettronica" al posto interno desiderato, automaticamente il monitor selezionato si illumina e avrà a disposizione le funzioni della parte esterna esterna, l'utente potrà rispondere sollevando il microtelefono ed inviare il comando alla serratura elettrica, nello schema il filo tratteggiato è l'eventuale comando di accensione interna.

## APPARECCHI DA UTILIZZARE

Riferim. Schema Blocchi	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	Q.tà
A	AN0689	Alimentatore	1
B	AN9524 - AN9540	Modulo Citofonico	1
M	AN8419 - AN8310 - [AN7270+AN7320]	Monitor	X
F	AK7539	Convertitore	1
D	AN6181 - AN6199 - AN6207 - AN6215	Moduli Pulsanti PSM70 / ...	
D1	AN6298	Piastra Diodi una ogni 4 pulsanti	
G	AK7513	Distributore video 4 uscite	
S		Serratura elettrica	
T		Pulsante apri-porta ausiliario	

## SUONERIA SUPPLEMENTARE

Utilizzare le suonerie AN7759 (SA99) - AN7817 (SA100).

SA99: doppia chiamata, alimentazione a batteria 9V oppure 12-15V

SA100: una sola chiamata, senza alimentazione

## L = LAMPADINE ILLUMINAZIONE CARTELLINI PORTANOME

E' utile predisporre 2 fili per l'alimentazione delle lampadine illuminazione cartellini, prelevandola dai morsetti ~ / ~ dell'alimentatore, ricordando che la potenza disponibile è sufficiente per alimentare max 4-5 lampadine. Per necessità maggiori predisporre un trasformatore separato.

## CONDUTTORI

Utilizzare le sezioni dei fili consigliate in tabella e valide per la chiamata di un solo apparecchio. I conduttori disegnati in grassetto, necessitano di sezione maggiore.

Per il numero di conduttori di ogni percorso, fare riferimento allo schema a blocchi.

Rif.	FUNZIONE	Diametro e sezione dei conduttori					
		DISTANZE					
		50 mt		100 mt		200 mt	
		Ø	Sez. mm²	Ø	Sez. mm²	Ø	Sez. mm²
1	Comune Colonna	1,0	0,8	1,4	1,5	1,8	2,5
3	Alimentazione Monitor	1,0	0,8	1,4	1,5	1,8	2,5
A	Segnale video negativo (fili twistati)	0,6	0,3	0,6	0,3	0,6	0,3
B	Segnale video positivo (fili twistati)	0,6	0,3	0,6	0,3	0,6	0,3
C	Chiamata/Fonia/Apri Porta	0,8	0,5	1,0	0,8	1,4	1,5
CD	Comune diodi	0,8	0,5	1,0	0,8	1,4	1,5
CH	Sensore chiamata	0,8	0,5	1,0	0,8	1,4	1,5
CP	Chiamata elettronica esterna	0,8	0,5	1,0	0,8	1,4	1,5
R	Chiamata (ronzatore) al piano	0,8	0,5	1,0	0,8	1,4	1,5
+	Positivo alimentazione video	1,4	1,5				
-	Negativo alimentazione video	1,4	1,5				
≈	Alimentazione parte citofonica	1,4	1,5				
~	Alimentazione parte citofonica	1,4	1,5				
AP	Apri Porta	1,4	1,5				

## INSTALLATION DESCRIPTION

This installation diagram is suitable for a medium-size building with one audio entrance with additional external camera and one riser.

When a visitor sends the electronic call tone to the required internal station by pressing a button, the called monitor (or monitors) automatically switch on and show the picture coming from the video group camera. The user can answer the call by lifting the handset and release the door pressing the door opener button. The dotted line wire in the diagram is for the self lighting function.

## DEVICES TO BE USED

Block diagram ref.	CODES	DESCRIPTION	Q.ty
A	AN0689	Power Supply	1
B	AN6074 - AN6082	Video module	1
M	AN8419 - AN8310 - [AN7270+AN7320]	Monitor	X
F	AK7539	Coax to twisted pair converter	1
D	AN6181 - AN6199 - AN6207 - AN6215	Button module PSM70 / ...	
D1	AN6298	Diodes Plate (4 users)	
G	AK7513	Video distributor (4 users)	
S		Electric lock	
T		Auxiliary door-opener button	

## ADDITIONAL RINGERS

Use ringer AN7759 (SA99) - AN7817 (SA100).

SA99: two call tones; 9V battery or 12-15V supply operation

SA100: one only call; no power supply required

## L = ELECTRIC BULB FOR NAME TAG ILLUMINATION

Two wires should be provided to connect the bulbs to terminals ~ / ~ of the power supply. Please remember the available power is sufficient for 4-5 bulbs, max. For greater power requirement, please use an additional transformer.

## WIRES

Use the wire section shown in the table and suited to one only call device. The wires shown in bold lines are those requiring bigger section. The number of wires required between any two points appears in the block diagram.

Rif.	FUNZIONE	Wires section					
		DISTANCE					
		50 mt		100 mt		200 mt	
		AWG	Sez. mm²	AWG	Sez. mm²	AWG	Sez. mm²
1	Common Riser	18	0,8	16	1,5	14	2,5
3	Call/Audio/ Door-opener	18	0,8	16	1,5	14	2,5
A	Negative video signal (twisted pair)	22	0,3	22	0,3	22	0,3
B	Positive video signal (twisted pair)	22	0,3	22	0,3	22	0,3
C	Call/Audio/ Door-opener	20	0,5	18	0,8	16	1,5
CD	Diode's Common	20	0,5	18	0,8	16	1,5
CH	Call Sensor	20	0,5	18	0,8	16	1,5
CP	External call	20	0,5	18	0,8	16	1,5
R	Call at the floor (buzzer call)	20	0,5	18	0,8	16	1,5
+	Positive video power supply	16	1,5				
-	Negative video power supply	16	1,5				
≈	Audio power supply	16	1,5				
~	Audio power supply	16	1,5				
AP	Door-opener	16	1,5				