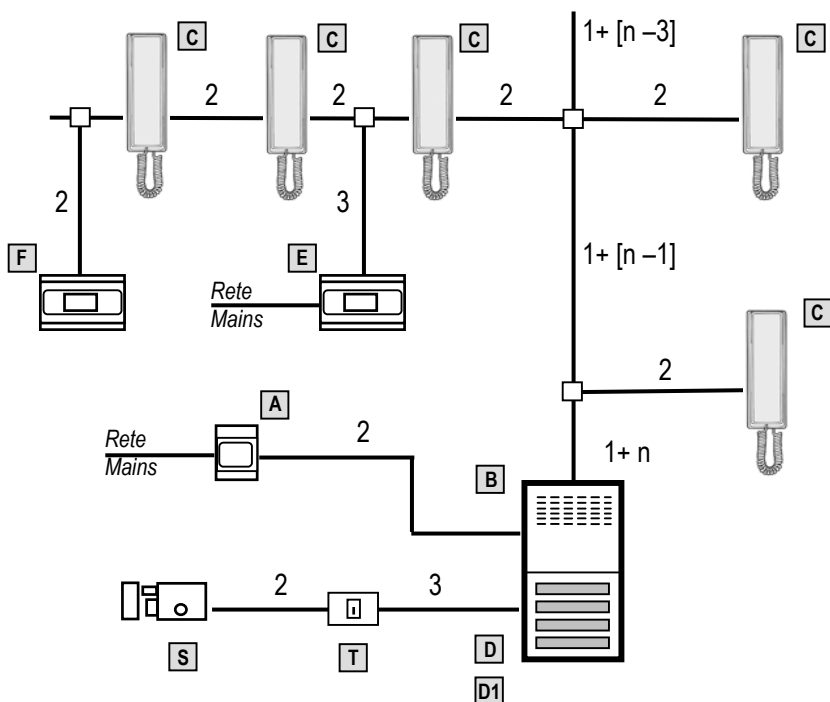


IMPIANTO CITOFONICO CON POSTO ESTERNO "CHIAMATA ELETTRONICA", ED UN UTENTE CON "K" CITOFONI IN ALLOGGIO DOOR PHONES SYSTEM WITH ELECTRONIC CALL AND ONE APARTEMENT WITH "K" HANDSETS

Schema / Diagram n. 179 228 20



$n = \text{numero chiamate}$
 $n = \text{number of calls}$

DESCRIZIONE IMPIANTO

Questo impianto permette la conversazione, senza segreto, tra i posti interni ed il posto esterno. La tipologia dell'impianto si adatta ad uno stabile con un solo ingresso ed una o più colonne montanti, più esempio di utente con vari citofoni, relé, ripetitore di chiamata. Quando un visitatore, premendo un pulsante invia la chiamata "elettronica" al posto interno desiderato, l'utente automaticamente viene connesso alla postazione esterna, potrà rispondere sollevando il microtelefono ed inviare il comando alla serratura elettrica.

APPARECCHI DA UTILIZZARE

Riferim. Schema Blocchi	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	Q.tà
A	AN1299	Trasformatore	1
B	AN9524 - AN9540	Posto esterno	1
C	AN9136 - (AN9300/AN7320/AN1000+AN0218)	Citofono	X
D	AN6181 - AN6199 - AN6207 - AN6215	Moduli Pulsanti PSM70 /....	
D1	AN6298	Piastra diodi, una ogni 4 pulsanti	
E	AN5621	Ripetitore chiamata elettronica	
F	AN0614	Eventuale Relé	
S		Serratura elettrica	
T		Pulsante apri-porta ausiliario	

SUONERIA SUPPLEMENTARE

Utilizzare le suonerie AN7759 (SA99) - AN7817 (SA100).
SA99: doppia chiamata, alimentazione a batteria 9V oppure 12-15V
SA100: una sola chiamata, senza alimentazione

L = LAMPADE ILLUMINAZIONE CARTELLINI PORTANOME

E' utile predisporre 2 fili per l'alimentazione delle lampade illuminazione cartellini, prelevandola dai morsetti 0-12 dell'alimentatore, ricordando che la potenza disponibile è sufficiente per alimentare max 3-4 lampade. Per necessità maggiori predisporre un trasformatore separato.

CONDUTTORI

Utilizzare le sezioni dei fili consigliate in tabella e valide per la chiamata di un solo apparecchio. I conduttori disegnati in grassetto, necessitano di sezione maggiore. Per il numero di conduttori di ogni percorso, fare riferimento allo schema a blocchi.

	Diametro e sezione dei conduttori	DISTANZE					
		50 mt		100 mt		200 mt	
		Ø	Sez. mm²	Ø	Sez. mm²	Ø	Sez. mm²
1	Comune Colonna	0,8	0,5	1,0	0,8	1,4	1,5
2	Chiamata/Fonia/Apri Porta	0,8	0,5	1,0	0,8	1,4	1,5
-	Comune Posto esterno	0,8	0,5	1,0	0,8	1,4	1,5
CD	Comune Diodi	0,8	0,5	1,0	0,8	1,4	1,5
CH	Sensore chiamata	0,8	0,5	1,0	0,8	1,4	1,5
CP	Chiamata elettronica esterna	0,8	0,5	1,0	0,8	1,4	1,5
P	Chiamata elettronica al piano	1,4	1,5				
0	Alimentazione	1,4	1,5				
~	Alimentazione	1,2	1,0				
AP	Apri Porta	1,2	1,0				

NB: al fine di evitare fastidiosi ronzii, è indispensabile collegare i fili esattamente come indicato nello schema.

INSTALLATION DESCRIPTION

This installation allows the conversation - without secrecy - between the visitor panel and the units inside the house. This installation diagram is suitable for a building with one entrance and one or more risers, one apartment with several handsets and one call repeater relay. When a visitor sends the electronic call tone to the required internal station by pressing a button, the user can answer by lifting the door phone handset, and release the electric lock.

DEVICES TO BE USED

Block diagram ref.	CODES	DESCRIPTION	Q.ty
A	AN1299	Transformer	1
B	AN9524 - AN9540	External panel	1
C	AN9136 - (AN9300/AN7320/AN1000+AN0218)	Door phone	X
D	AN6181 - AN6199 - AN6207 - AN6215	Button module PSM70 /....	
D1	AN6298	Diodes Plate (4 users)	
E	AN5621	Electronic call repeater	
F	AN0614	Relay (if necessary)	
S		Electric lock	
T		Auxiliary door-opener button	

ADDITIONAL RINGERS

Use ringer AN7759 (SA99) - AN7817 (SA100).
SA99: two call tones; 9V battery or 12-15V supply operation
SA100: one only call; no power supply required

L = ELECTRIC BULB FOR NAME TAG ILLUMINATION

Two wires should be provided to connect the bulbs to terminals 0-12 of the power supply. Please remember the available power is sufficient for 3-4 bulbs, max. For greater power requirement, please use an additional transformer.

WIRES

Use the wire section shown in the table and suited to one only call device. The wires shown in bold lines are those requiring bigger section. The number of wires required between any two points appears in the block diagram.

	Wires section	DISTANCE					
		50 mt		100 mt		200 mt	
		AWG	Sez. mm²	AWG	Sez. mm²	AWG	Sez. mm²
1	Common Riser	20	0,5	18	0,8	16	1,5
2	Call/Audio/ Door-opener	20	0,5	18	0,8	16	1,5
-	Common External Panel	20	0,5	18	0,8	16	1,5
CD	Diode's Common	20	0,5	18	0,8	16	1,5
CH	Call Sensor	20	0,5	18	0,8	16	1,5
CP	External call	20	0,5	18	0,8	16	1,5
P	Floor call	16	1,5				
0	Power supply	16	1,5				
~	Power supply	18	1,0				
AP	Door-opener	18	1,0				

In order to avoid annoying humming noise it is necessary to connect the wires strictly as indicated in the diagram.